

ข้อ 1

Design Code

```
module fullAdder(  
    output cout,  
    output s,  
    input a,  
    input b,  
    input cin  
);  
    reg cout,s;  
    always @(a or b or cin)  
    begin  
        {cout,s} = a+b+cin;  
    end  
endmodule
```

Simulation Code


```
module fullAdderTester(  
);  
    reg a,b,cin;  
    wire cout,s;  
    fullAdder a1(cout,s,a,b,cin);  
    initial  
    begin  
        //$dumpfile("time.dump");  
        //$dumpvars(2,a1);  
        $monitor("time %t: {%b %b} <- {%d %d %d}", $time,cout,s,a,b,cin);  
        #0;  
        a = 0 ; b = 0 ; cin = 0 ;  
        #10  
        a = 0 ; b = 0 ; cin = 1 ;  
        #10  
        a = 0 ; b = 1 ; cin = 0 ;  
        #10  
        a = 0 ; b = 1 ; cin = 1 ;  
        #10  
        a = 1 ; b = 0 ; cin = 0 ;  
        #10  
        a = 1 ; b = 0 ; cin = 1 ;
```

```

#10
a = 1 ; b = 1 ; cin = 0 ;
#10
a = 1 ; b = 1 ; cin = 1 ;
#10
$finish;
end
endmodule

```

Simulation

 

ผลลัพธ์ s จะมาจาก $a+b+cin$ แต่ถ้าบวกแล้วเกินจะทดส่วนที่เกินไปใน cout ก็คือเป็นผลรวมตรงตาม Concept ของ Full Adder

ข้อ 2

Design Code

```

module fullAdder2(
    output cout,
    output s,
    input a,
    input b,
    input cin
);
    assign {cout,s} = a + b + cin;
endmodule

```

Simulation Code

```

module fullAdderTester(
);
    reg a,b,cin;
    wire cout,s;

```

```

fullAdder2 a2(cout,s,a,b,cin);

initial
begin
    //$dumpfile("time.dump");
    //$dumpvars(2,a1);
    $monitor("time %t: {%b %b} <- {%d %d %d}", $time,cout,s,a,b,cin);

    #0;
    a = 0 ; b = 0 ; cin = 0 ;

    #10
    a = 0 ; b = 0 ; cin = 1 ;

    #10
    a = 0 ; b = 1 ; cin = 0 ;

    #10
    a = 0 ; b = 1 ; cin = 1 ;

    #10
    a = 1 ; b = 0 ; cin = 0 ;

    #10
    a = 1 ; b = 0 ; cin = 1 ;

    #10
    a = 1 ; b = 1 ; cin = 0 ;

    #10
    a = 1 ; b = 1 ; cin = 1 ;

    #10
    $finish;
end

```

Simulation



ผลลัพธ์เช่นเดียวกับข้อ 1 เนื่องจากว่าความหมายเหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่วิธีการเขียนเท่านั้น

ข้อ 3

Design Code

```

module DFlipFlop(

```

```

    output q,
    input clock,
    input nreset,
    input d
);
reg q;
always @(posedge clock or negedge nreset)
begin
    if (nreset==1)
        q=d;
    else
        q=0;
    end
endmodule

```


Simulation Code

```

module DFlipFlopTester(
);
reg clock, nreset, d;
DFlipFlop D1(q,clock,nreset,d);
always
    #10 clock=~clock;
initial
begin
    //$dumpfile("testDFlipFlop.dump");
    //$dumpvars(1,D1);
    #0
    d = 0 ; clock = 0 ; nreset = 1 ;
    #55
    nreset = 0;
    #10
    d = 0 ; clock = 0 ;
    #50
    nreset=1;
    #1000
    $finish;
end
always
    #8 d=~d;
endmodule

```

Simulation

 

ผลลัพธ์มีผลเหมือน D-flipflop positive edge clock ที่มี Asynchronous reset เมื่อพิจารณา nreset เป็น 0 เมื่อไรผลลัพธ์ q จะเป็น 0 ทันทีโดยไม่ต้องรอ clock ส่วนค่า q=d ต้องมี nreset=1 และเมื่อ clock เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1

ข้อ 4

Design Code

```
module ShiftA(q,clock, d);
    output [1:0] q;
    input clock,d;
    reg [1:0] q;
    always @(posedge clock)
    begin
        q[0]=d;
        q[1]=q[0];
    end
endmodule

module ShiftB(q,clock,d);
    output [1:0] q;
    input clock,d;
    reg [1:0] q;
    always @(posedge clock)
    begin
        q[0]<=d;
        q[1]<=q[0];
    end
endmodule
```

Simulation Code

```
module ShiftTester(
);
    wire[1:0] q1, q2;
    reg clock, d;
    ShiftA s1(q1,clock,d);
    ShiftB s2(q2,clock,d);
    always
```

```

#10
clock=~clock;

initial
begin
#0
clock=0;
d=0;


#20
d=1;

#35
d=0;

#100
$finish;
end
always
#8 d=~d;
endmodule

```

Simulation

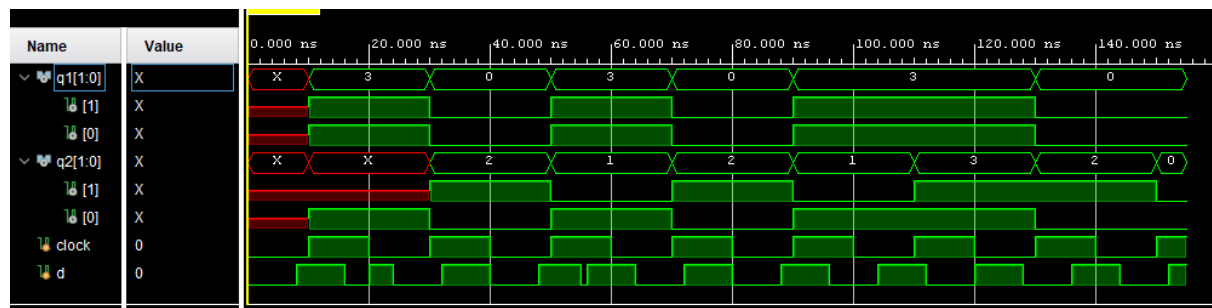

q1 คือ ShiftA q2 คือ ShiftB ส่วน ShiftA เป็นแบบ Blocking ค่าทั้งสองบิตจะเท่าๆกัน คือจะรับค่า d มาตาม clock positive edge ส่วน ShiftB เป็นแบบ Non-Blocking เหมือนการเลื่อนบิตไปตัวถัดไปเรื่อยๆ คือค่า clock ก่อนหน้าของบิต 0 จะถูกส่งต่อไปยังบิต 1 และบิต 0 จะรับค่า d ตาม clock positive edge

5. Please answer the following questions and submit (in PDF format) to CourseVille on Friday before 23:59 (midnight).
 1. Please draw a schematic representing the logical blocks of both shiftA and shiftB in exercise 4.
 2. What is the difference between blocking and non-blocking assignments?

1st Semester / 2022


Krerk Piromsopa, Ph.D.

Hardware Synthesis Laboratory I


8

3. Is it possible to apply parameters to the design in exercise 4 to create shiftRegister with any number of bits? If Yes, please explain how.

1) shiftA

 

shiftB

 

2) Blocking

แบบ Blocking จะทำให้วงจรทำงานได้ช้าลง เพราะต้องรอให้ข้อมูลจาก flip-flop ก่อนหน้าใน clock cycle ก่อนหน้า

3)

```
module shiftA(q,clock,d);
output [0:n] q;
input clock,d;
```

เมื่อ n คือ จำนวนบิต

```
reg [0:n] q;
```

```
always @(posedge clock)
begin
```

```
    q[0]=d;
    q[1]=q[0];    q[2]=q[1]; ... q[n]=q[n-1];
```

```
end
endmodule
```

```
module shiftB(q,clock,d);
output [0:n] q;
input clock,d;
```

```
reg [0:n] q;
```

```
always @(posedge clock)
begin
```

```
    q[0]<=d;
    q[1]<=q[0];    q[2]<=q[1]; ... q[n]<=q[n-1]
```

```
end
endmodule
```

การทำงานที่แท้จริงคือ